

多位加法器 (CPAs)

进位传播加法器 (Carry Propagate Adder, CPA)

行波进位加法器 (慢速)

先行进位加法器 (快速)

前缀加法器 (更快速)

书第5章 (4)

n/k 块 $\left\{ \begin{array}{l} k \text{ 个行波进位 (串行)} \\ \end{array} \right.$

$$TPG + TPG \cdot block + (N/k - 1) \cdot AND - OR + k \cdot FA$$

减法器

$$[A-B]_{补} = [A+(-B)]_{补} = [A]_{补} + [-B]_{补} = [A]_{补} + \overline{[B]_{补}} + 1$$

$$assign \{count, s\} = sub2(a + \sim b + 1) : (a + b);$$

比较器

算术逻辑单元 (ALU) 第6周 实验一: 多教表法器

ALU 受 F (操作码) 控制

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
| F2:0 | 000 | 001 | 010 | 011 | 0100 | 101 | 110 | 111 |
| | A&B | A B | A+B | - | A&~B | A ~B | A-B | SLT |

SLT (小于则置位) 操作, 当 $A < B$ 时, $Y=1$, 否则 $Y=0$

F₂ 决定 B 与 $\sim B$

移位器和循环移位

逻辑移位, 算术移位

循环移位器

$$11001 \text{ ROR } 2 = 01110$$

$$11001 \text{ ROL } 2 = 00111$$

可以用复用器 (MUX) 实现

乘法器

无符号二进制数乘法 可以通过移位与加法实现

有符号乘法 处理符号 (提取符号位, 作异或运算)

加法器溢出条件

1. 正数 + 正数 结果为负数
2. 负数 + 负数 结果为正数

FPGA 半定制电路

有限状态机 (同步时序电路的设计)

组成:

状态寄存器


存储当前时刻状态

状态在下一个有效时钟沿发生改变

组合逻辑

计算下一状态 (次态方程)

计算电路输出

 

Moore Mealy 型有限状态机

Moore 输出 $Z = F(m_1, m_2, m_3 \dots m_k)$

m_i 触发器状态

Mealy 型 触发器与输入共同决定

例: 交通灯控制器设计

输入: 两个交通传感器 T_A, T_B

路上有人出现时, 传感器返回 TRUE

输出: 两个交通灯 L_A 和 L_B

红色, 绿色和黄色



时钟周期 $5s$

复位按钮

输入: $CLK, Reset, T_A, T_B$

输出: L_A, L_B

有限状态机黑盒

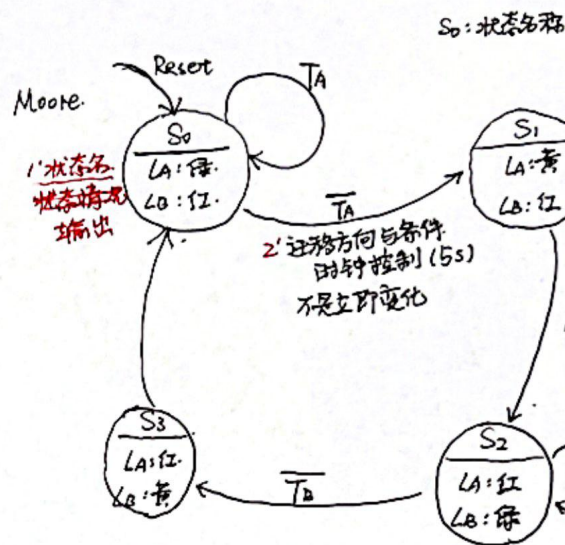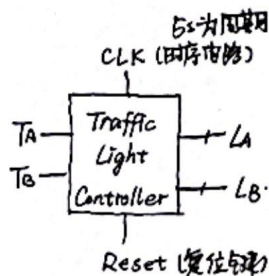


Mealy 输入 / 输出

状态转换表

| 触发器 | 状态 | 输入 | 次态 | 输出 |
|----------------------|-------|------------|-------|------------|
| Q_1, S_1, Q_0, S_0 | S' | T_A, T_B | S' | L_A, L_B |
| 0 0 0 0 | S_0 | 0 X | S_1 | 0 1 |
| 0 0 0 1 | S_0 | 1 X | S_0 | 0 0 |
| 0 1 0 0 | S_1 | X X | S_2 | 1 0 |
| 1 0 0 0 | S_2 | X 1 | S_3 | 1 0 |
| 1 0 0 1 | S_2 | X 0 | S_3 | 1 1 |
| 1 1 0 0 | S_3 | X X | S_0 | 0 0 |

| 状态 | 编码 |
|-------|----|
| S_0 | 00 |
| S_1 | 01 |
| S_2 | 10 |
| S_3 | 11 |

求次态方程

 

$Q^+ = D = \text{Delay}$

求出 Q_1^+, Q_0^+ ← 画卡诺图

| $T_A T_B$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| $Q_1 Q_0$ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$Q_1^+ = \overline{T_A} T_B + T_A \overline{T_B}$$

| $T_A T_B$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| $Q_1 Q_0$ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

$$Q_0^+ = \overline{T_A} \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_1 \overline{Q_0} \overline{T_B}$$

输出表


| 输出 | 编码 |
|----|----|
| 绿 | 00 |
| 黄 | 01 |
| 红 | 10 |

| 状态 | | 输出 | | | |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Q_1 | Q_0 | LA_1 | LA_0 | LB_1 | LB_0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

$$LA_1 = S_1 \quad LA_0 = \overline{S_1} S_0$$

$$LB_1 = \overline{S_1} \quad LB_0 = S_1 S_0$$

最后构建电路

 

Moore型有限状态机设计方法.

- ① 根据问题抽象, 确定输入输出以及对应的逻辑含义.
- ② 画出状态转换图
- ③ 列出状态转换表
- ④ 对状态进行编码, 并列出状态方程
- ⑤ 列出输出表
- ⑥ 对输出进行编码
- ⑦ 绘制原理图

状态编码

| | | | |
|-------|------|------|------|
| 二进制编码 | 01 | 10 | 11 |
| | 0001 | 0010 | 0100 |

系统时序


System Timing


时序分析

在右图中

- 触发器的最小延迟 $t_{ccq} = 30ps$
- 触发器的传播延迟 $t_{pcq} = 50ps$
- 触发器的建立时间 $t_{setup} = 60ps$
- 触发器的保持时间 $t_{hold} = 70ps$
- 逻辑门的最小延迟 $t_{cd_gate} = 25ps$
- 逻辑门的传播延迟 $t_{pd_gate} = 35ps$

求最短时钟周期，并确定是否满足保持时间约束

 

 


System Timing

时序分析 (cont.)

- $t_{ccq} = 30ps$, $t_{pcq} = 50ps$
- $t_{setup} = 60ps$, $t_{hold} = 70ps$
- $t_{cd_gate} = 25ps$, $t_{pd_gate} = 35ps$

- $t_{pd} = 35ps \times 3 = 105ps$
- $t_{cd} = 25ps$
- $T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup} = 50 + 105 + 60 = 215ps$

 ■ $t_{cd} = 25ps$, $t_{hold} - t_{ccq} = 70 - 30 = 40ps$



$t_{cd} < t_{hold} - t_{ccq}$ 违反保持时间约束

t_{cd_gate} t_{pd_gate}

组合逻辑电路传输延迟和最小延迟

$$t_{cd} = \text{最短路径门电路个数} \times t_{cd_gate}$$

$$t_{pd} = \text{关键路径门电路个数} \times t_{pd_gate}.$$

时序问题

D触发器在时钟的有效边沿对D采样,并赋值给Q.

采样时, D要稳定. 若不稳定, 则会产生亚稳态.

输入时序

建立时间 (Setup time): t_{setup} = 在时钟有效边沿到来前, 输入信号需要稳定的时间.

保持时间 (Hold time): t_{hold} = 在时钟有效边沿到来后, 输入信号需要保持稳定的时间.


孔径时间 (Aperture time): t_a = 在时钟边沿附近, 保持稳定的时间.

$$t_a = t_{setup} + t_{hold}$$

输出时序

传播延迟: t_{pcq} = 时钟有效边沿到达后到Q最终稳定的最长时间.

最小延迟: t_{ccq} = 时钟有效边沿到达Q开始改变最短时间.

 

动态约束

同步时序电路中, 输入必须在时钟有效边沿附近的孔径内保持稳定.

t_{setup} 与 t_{hold}

在时钟有效边沿到达前, 至少稳定 t_{setup} .

在时钟有效边沿到达后, 至少稳定 t_{hold} .

系统时序

时钟周期 T_c 是两个时钟上升沿 (下降沿) 之间的间隔.

$f_c = 1/T_c$ 表示时钟频率.

建立时间约束 t_{setup}

建立时间约束由路径 R_1 至 R_2 间的最大延迟决定.


寄存器的传播延迟 t_{pcq} .

组合逻辑电路传播延迟 t_{pd} .

寄存器 R_2 的值必须在下一个时钟有效边沿到来之前稳定.

$$T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup}$$
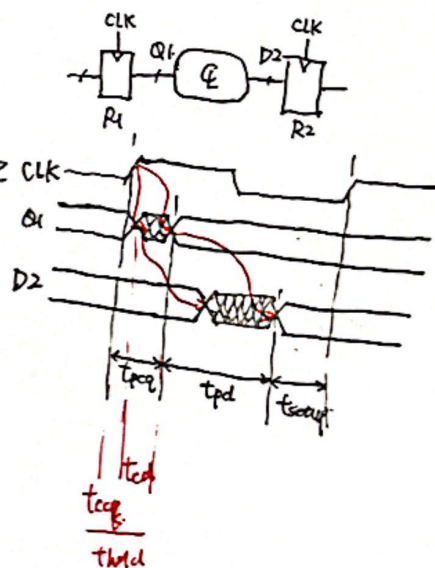
$$t_{pd} \leq T_c - (t_{pcq} + t_{setup})$$



保持时间约束 t_{hold}

$$t_{hold} \leq t_{ccq} + t_{cd}$$

$$t_{cd} \geq t_{hold} - t_{ccq}$$

在实际设计中, 经常将触发器设计成 $t_{hold} = 0$, 以保证保持时间约束在各种情况下都可以满足. 教材中如非特别注明, 后面会忽略保持时间约束.

亚稳态产生的原因

在 t_a (孔径时间) 内不断变化, 导致触发器输出无法确定.

$$t_{cd-gate} \quad t_{pd-gate}$$

组合逻辑电路传播延迟和最小延迟

$$t_{cd} = \text{最长路径门电路个数} \times t_{cd-gate}$$

$$t_{pd} = \text{最短路径门电路个数} \times t_{pd-gate}$$

always 过程块分为3种类型

always-comb (描述组合逻辑), always-latch, always-ff (后两者用于描述时序逻辑)

always @(sensitivity list); ^{敏感事件列表, 当列表中的事件产生时, 过程块中语句开始工作}
Statement;

寄存器建模

```
module flop (input logic clk,
             input logic [3:0] d,
             output logic [3:0] q);
```

表示触发器

always-ff @(posedge clk);

表示clk信号上升沿

q <= d;

非阻塞赋值

endmodule

带复位端的寄存器建模

```
module flopr (input logic clk,
              input logic reset,
              input logic [3:0] d,
              output logic [3:0] q);
```

always-ff @(posedge clk);

if (reset) q <= 4'b0;

else q <= d;

endmodule

同步复位: (复位必须在时钟周期上升沿)

如果reset为1, 则q为4'b0.

带使能端的寄存器建模

```
module floren (input logic clk,
               input logic reset,
               input logic en,
               input logic [3:0] d,
               output logic [3:0] q);
```

always-ff @(posedge clk, posedge reset);

if (reset) q <= 4'b0;

else if (en) q <= d;

endmodule

```
module flopr (input logic clk,
              input logic reset,
              input logic [3:0] d,
              output logic [3:0] q);
```

always-ff @(posedge clk, posedge reset);

if (reset) q <= 4'b0;

else q <= d;

endmodule

异步复位

当时钟周期上升沿到达 reset) 或 reset上升沿(由0变为1)时触发

也就是复位在任意时刻进行

锁存器

```
module latch (input logic clk,
              input logic [3:0] d,
              output logic [3:0] q);
```

always-latch

if (clk) q <= d;

endmodule